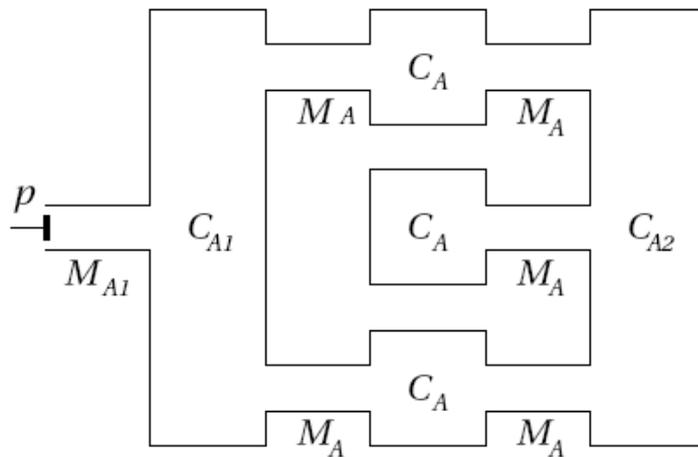





1. Dado los circuitos acústicos, mecánicos y mecánico-acústicos de las figuras, obtener los circuitos eléctricos equivalentes en analogía de impedancias y de movilidad.

a)



b)

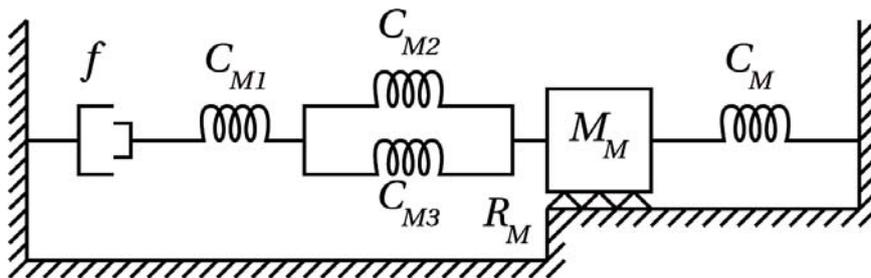

c)

